



# **Cours**

## **d'Electronique analogique**

### **Filtrage analogique**


### **L3 telecommunication S5**

# Chapitre 3

## Filtrage analogique
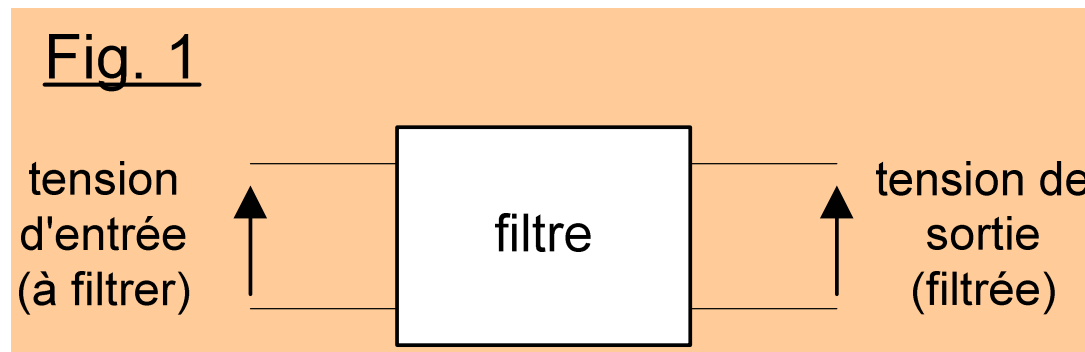
### Introduction

Un filtre est un circuit dont le comportement dépend de la fréquence.




Un filtre est un circuit linéaire.

⇒ si la tension d'entrée est sinusoïdale alors la tension de sortie est sinusoïdale de même fréquence.

Remarque : une tension continue possède une fréquence nulle.
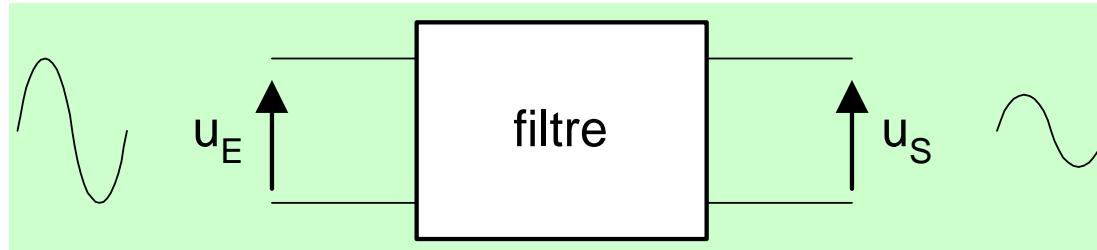
### 3-1- Etude du filtre en régime sinusoïdal




La principale caractéristique d'un filtre est sa *réponse en fréquence* :  $A_V(f)$

$A_V$  désigne l'amplification en tension :


$$A_V = \frac{\hat{u}_S}{\hat{u}_E} = \frac{\text{amplitude de la tension de sortie}}{\text{amplitude de la tension d'entrée}}$$

Une autre caractéristique est sa *réponse en phase* :  $\varphi_{u_S/u_E}(f)$

### 3-1-1- Filtre actif et filtre passif

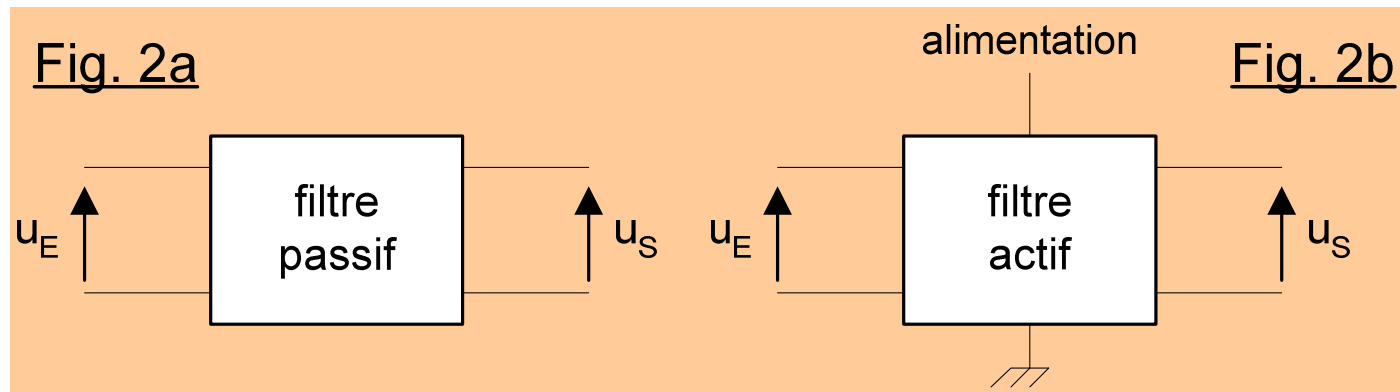

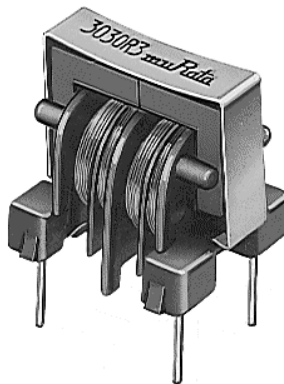
- filtre passif : on y trouve résistances, bobines et condensateurs.



- filtre actif : alimentation externe, transistors, A.O.

### 3-1-2- Les principaux types de filtres (idéaux)

#### a- Filtre passe-bas

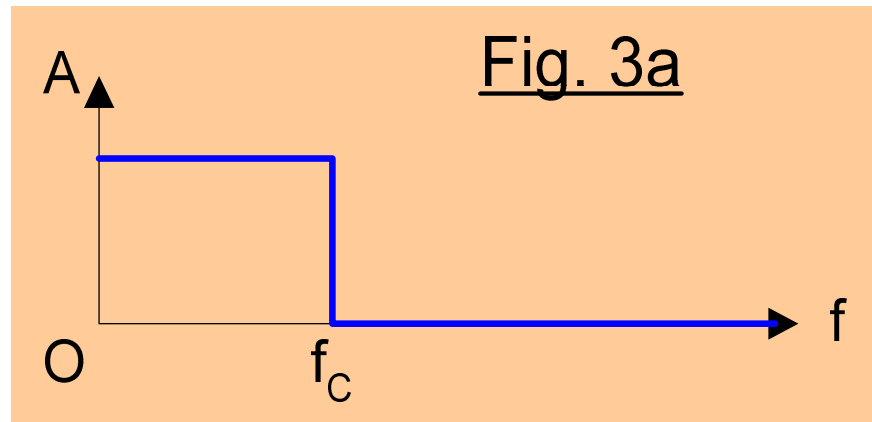

Ce filtre ne laisse passer que les basses fréquences du signal d'entrée.  
Les hautes fréquences sont donc filtrées.


La limite entre BF et HF est appelée *fréquence de coupure*  $f_C$ .

La *bande passante* est la gamme de fréquence non filtrée :

$$BP = [0, f_C]$$


A noter que les signaux continus ( $f = 0$ ) ne sont pas filtrés.

## b- Filtre passe-haut

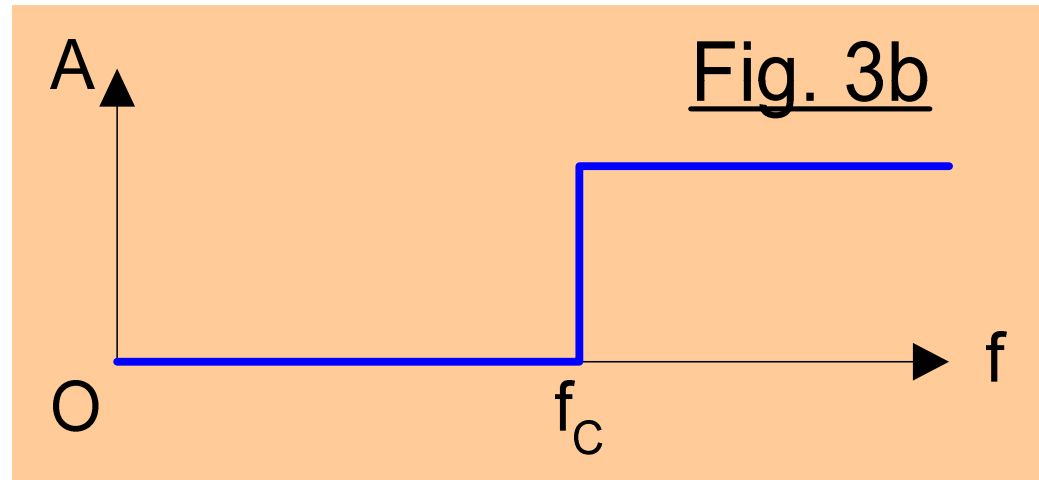

Ce filtre ne laisse passer que les hautes fréquences.  
 $BP = [f_c, \infty[$

### c- Filtre passe-bande

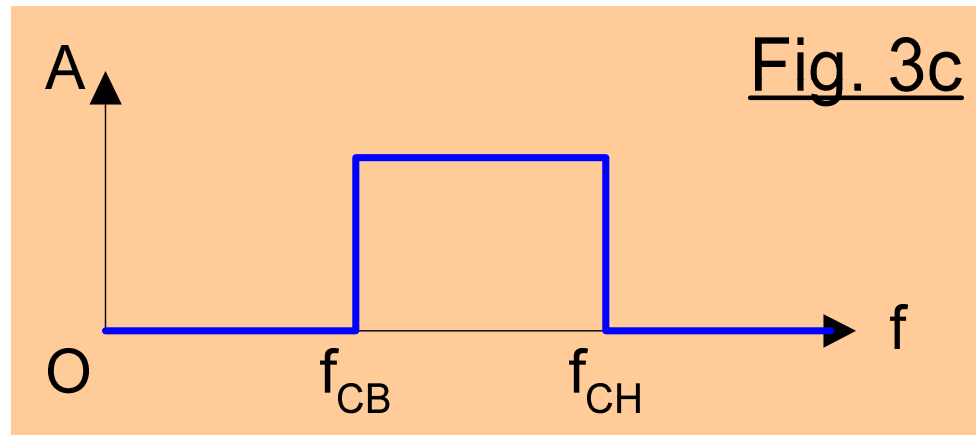


Ce filtre ne laisse passer qu'une bande de fréquences.

Il possède deux fréquences de coupure :

- la fréquence de coupure basse
- et la fréquence de coupure haute

$$BP = [f_{CB}, f_{CH}]$$
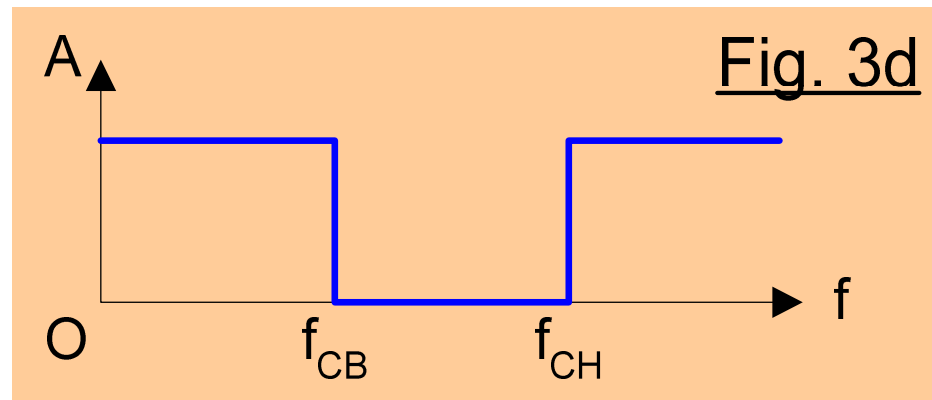
## d- Filtre coupe-bande (ou réjecteur de bande)



### 3-1-3- Filtres réels

Prenons l'exemple d'un filtre passe-bande :


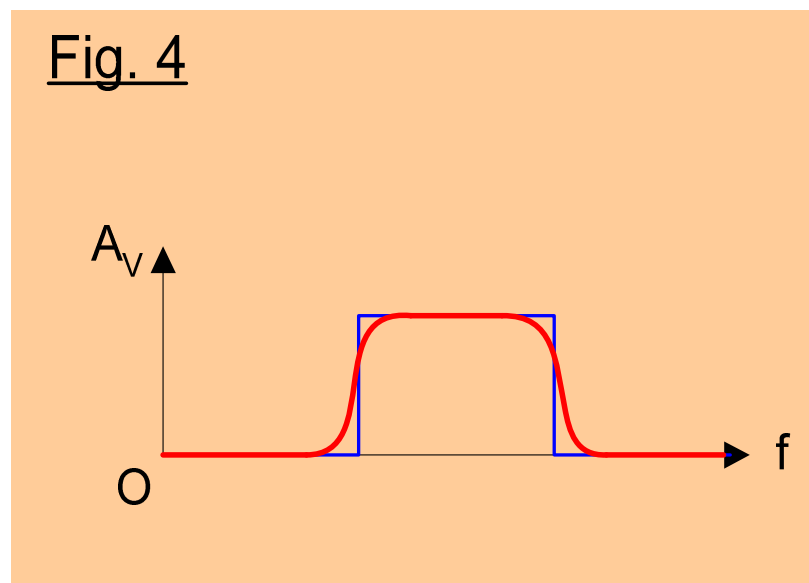


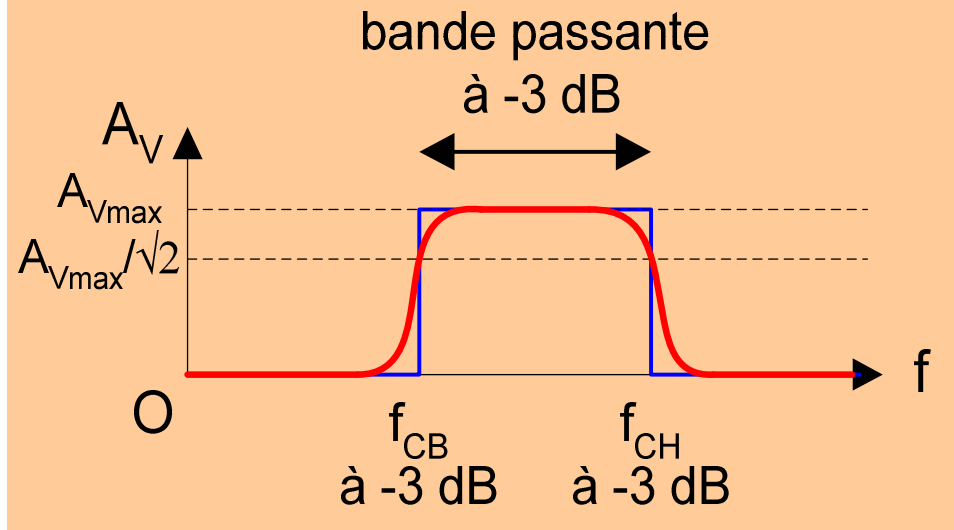

Fig. 4




Les fréquences de coupure « à – 3 dB » sont définies de la manière suivante :  
ce sont les fréquences qui correspondent à l'amplification maximale divisée par  $\sqrt{2}$ .

$$A_V(f_C) = \frac{A_{Vmax}}{\sqrt{2}}$$

- Diagramme de Bode du gain

Le diagramme de Bode donne le gain en fonction de la fréquence (ou de la pulsation).

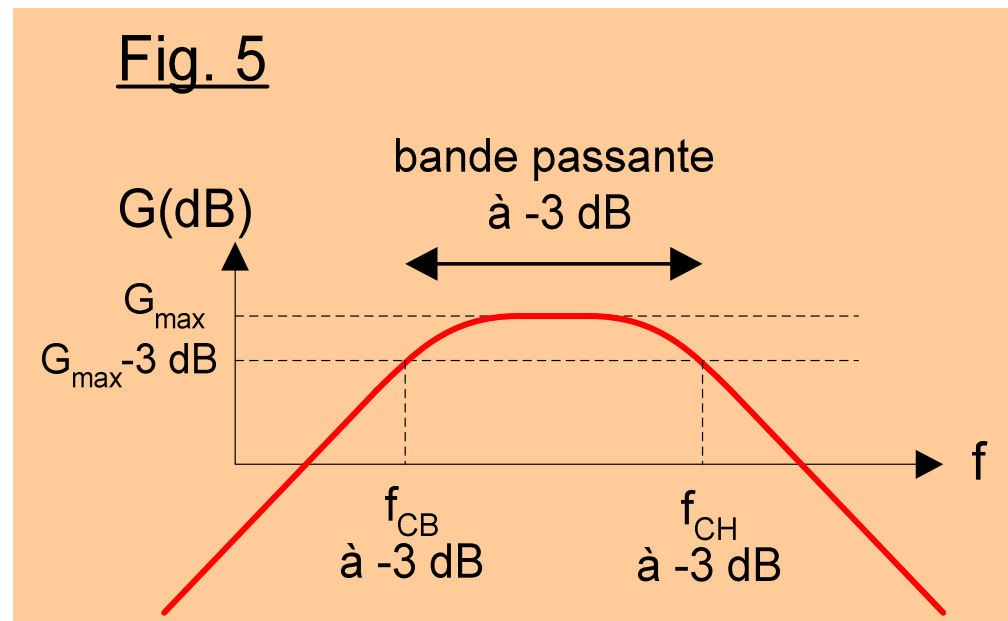L'échelle des fréquences est logarithmique :



### 3-1-4- Fonction de transfert d'un filtre (ou transmittance complexe)

La fonction de transfert est une fonction mathématique qui décrit le comportement en fréquence d'un filtre (en régime sinusoïdal).

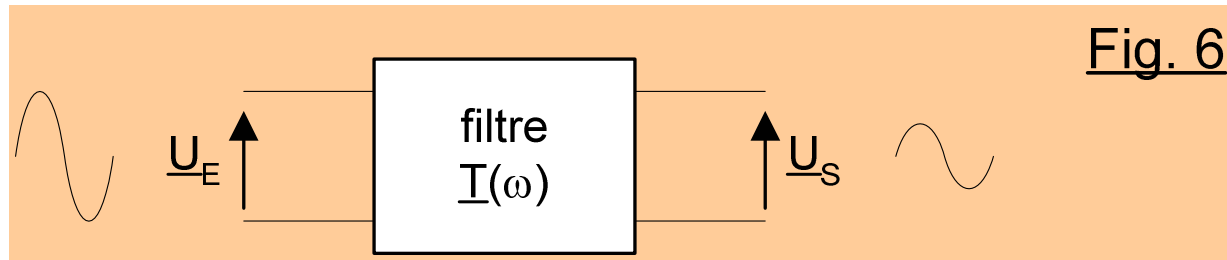


Fig. 6

$$\underline{T}(\omega) = \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E}$$


Le module de la fonction de transfert correspond à l'amplification en tension :

$$T(\omega) = |\underline{T}(\omega)| = \left| \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E} \right| = \frac{U_{S\text{eff}}}{U_{E\text{eff}}} = \frac{\hat{u}_S}{\hat{u}_E} = \frac{\text{amplitude de la tension de sortie}}{\text{d'entrée}}$$

Le déphasage entre la sortie et l'entrée est fourni par l'argument :

$$\arg(\underline{T}(\omega)) = \arg\left(\frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_E}\right) = \arg \underline{U}_s - \arg \underline{U}_E = \varphi_{us} - \varphi_{ue} = \varphi_{us/ue}$$
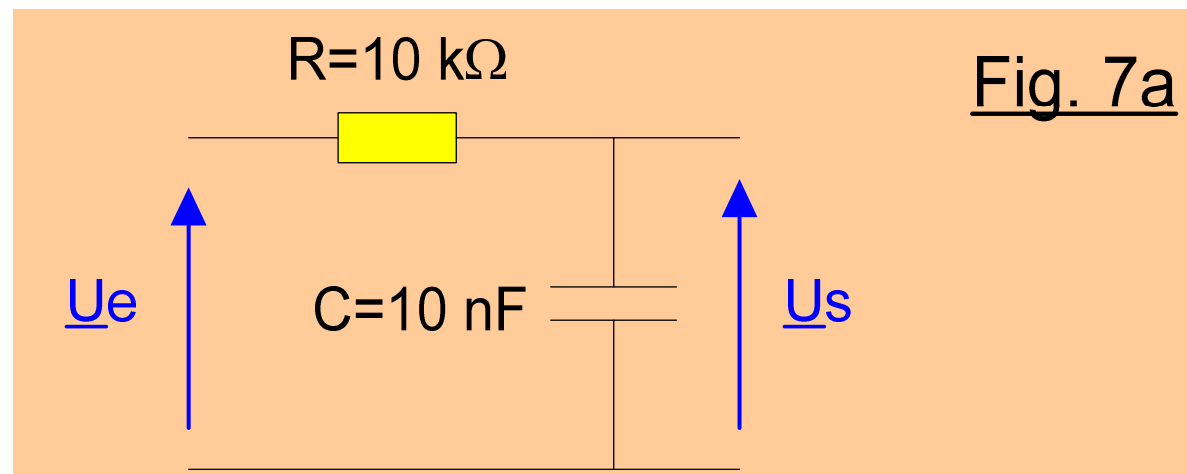
### 3-1-5- Exemple n°1 : filtre passe-bas passif



Il s'agit d'un filtre « RC ».

- Résultats expérimentaux

En régime continu et en basse fréquence ( $f \ll f_C$ ),  $u_S = u_E$  :

Fig. 7c :



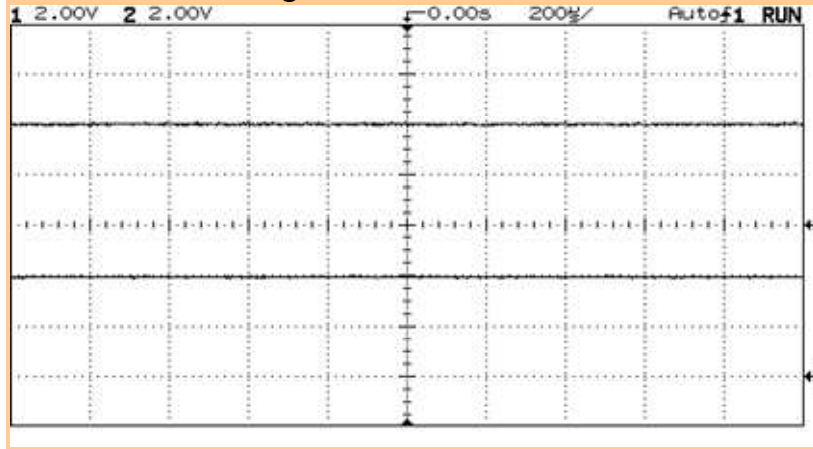


Fig. 7d :

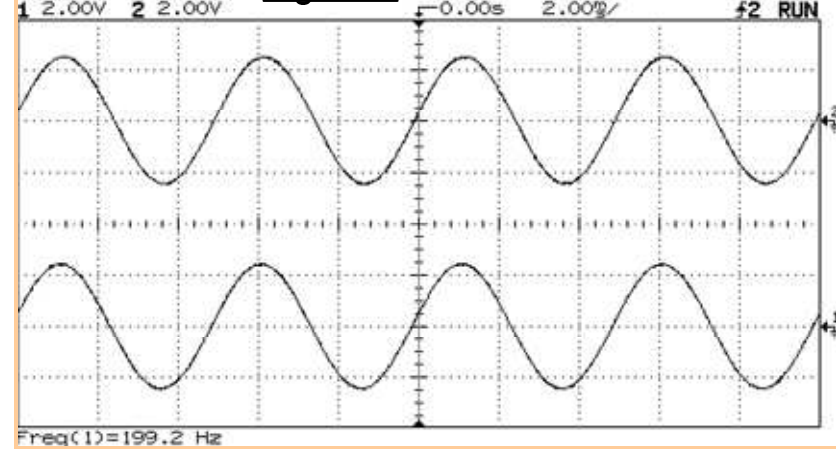


En haute fréquence ( $f \gg f_C$ ), le signal de sortie s'annule :

Fig. 7e :

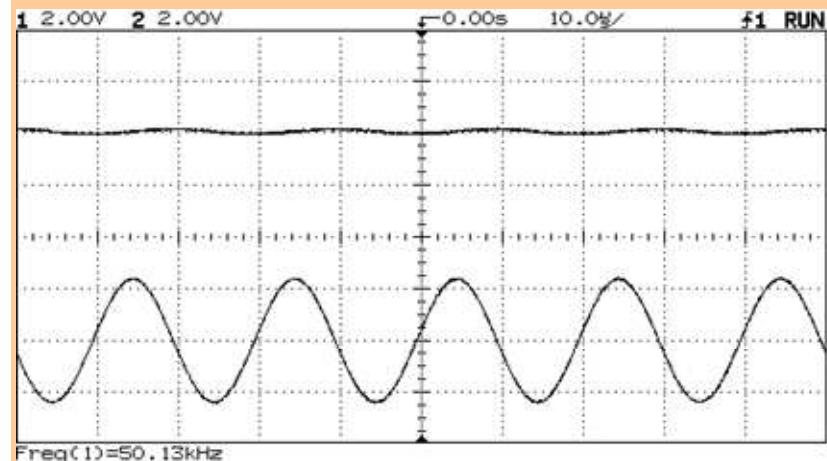

- Fonction de transfert

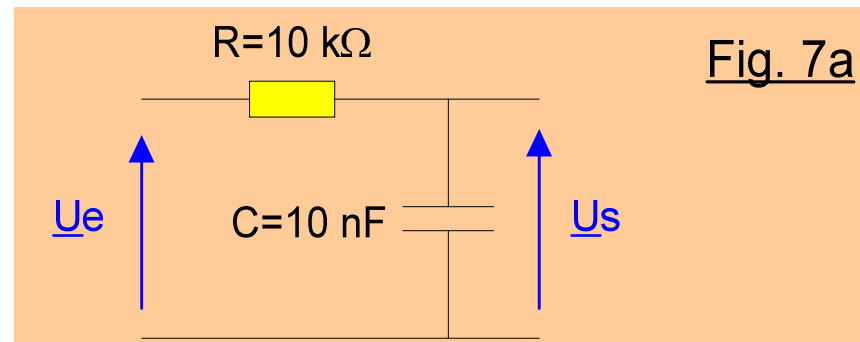

Appliquons la formule du diviseur de tension :

$$\underline{U}_S = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} \underline{U}_E = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} \underline{U}_E = \frac{1}{1 + jRC\omega} \underline{U}_E$$


$$\underline{T}(\omega) = \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

Nous en déduisons l'amplification en tension :

$$T(\omega) = \left| \frac{1}{1 + jRC\omega} \right| = \frac{|1|}{|1 + jRC\omega|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

- Diagramme de Bode du gain
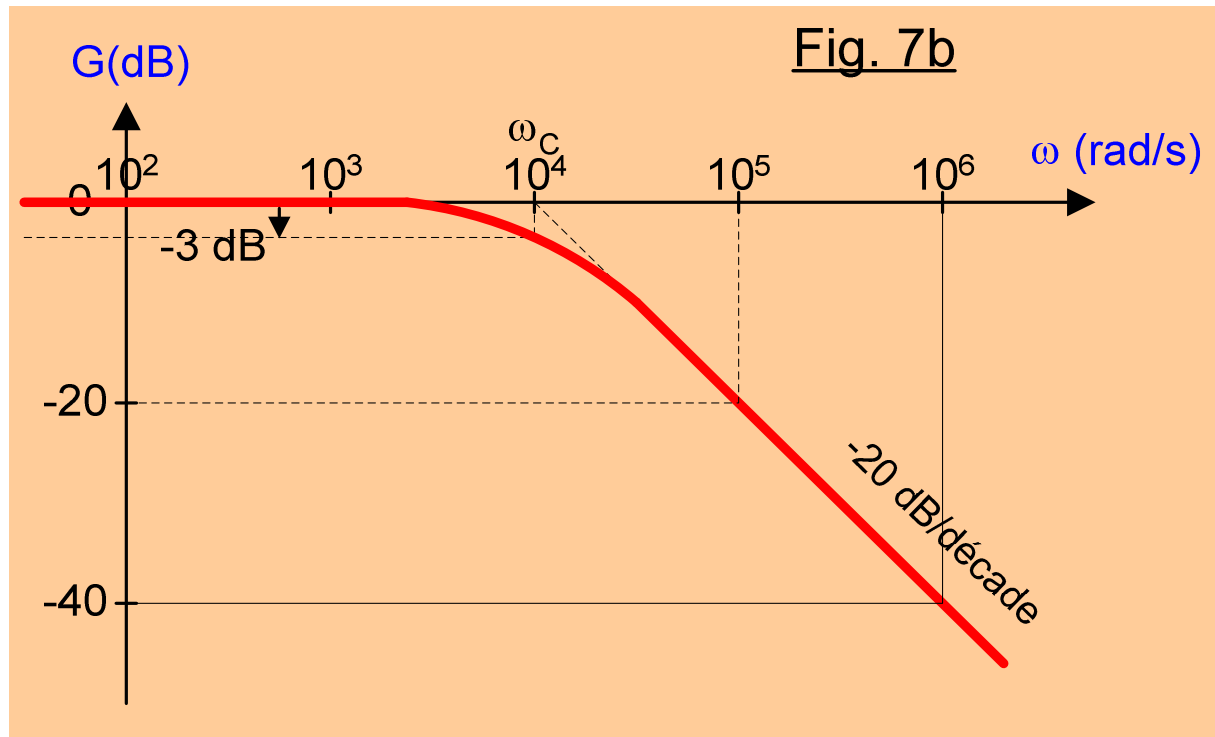
$$G(\omega) = 20 \cdot \log_{10} T(\omega) = -20 \cdot \log_{10} \left( \sqrt{1 + (RC\omega)^2} \right)$$



- Fréquence de coupure à  $-3$  dB

La pulsation de coupure est solution de l'équation :

$$T(\omega_c) = \frac{T_{\max}}{\sqrt{2}}$$

$$T_{\max} = T(\omega \rightarrow 0) = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

d'où :  $RC\omega_c = 1$       et :


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

A.N.  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et  $C = 10 \text{ nF}$

$\omega_c = 10\,000 \text{ rad/s}$  ;  $f_c = 1,6 \text{ kHz}$


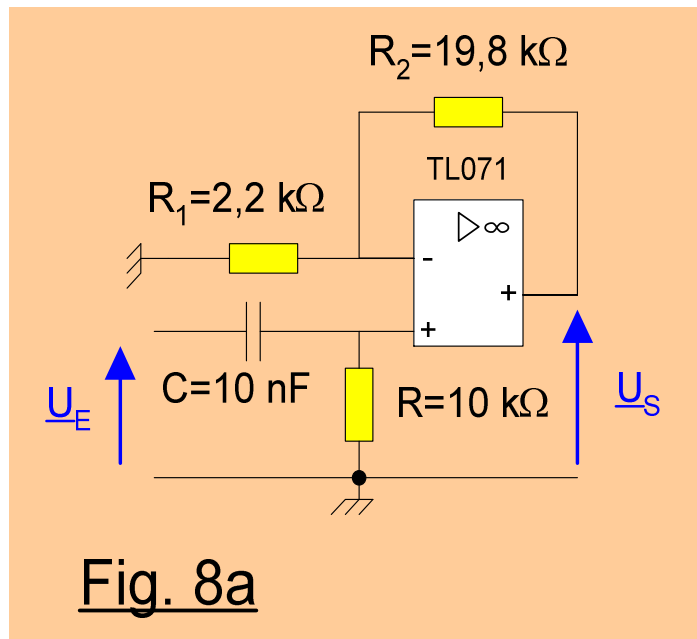
### 3-1-6- Exemple n°2 : filtre passe-haut actif



- Fonction de transfert

$$\underline{T}(\omega) = \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E} = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 - \frac{j}{RC\omega}}$$


- Fréquence de coupure à  $-3$  dB

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

A.N.  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et  $C = 10 \text{ nF}$

$$f_c = 1,6 \text{ kHz}$$

- Diagramme de Bode du gain

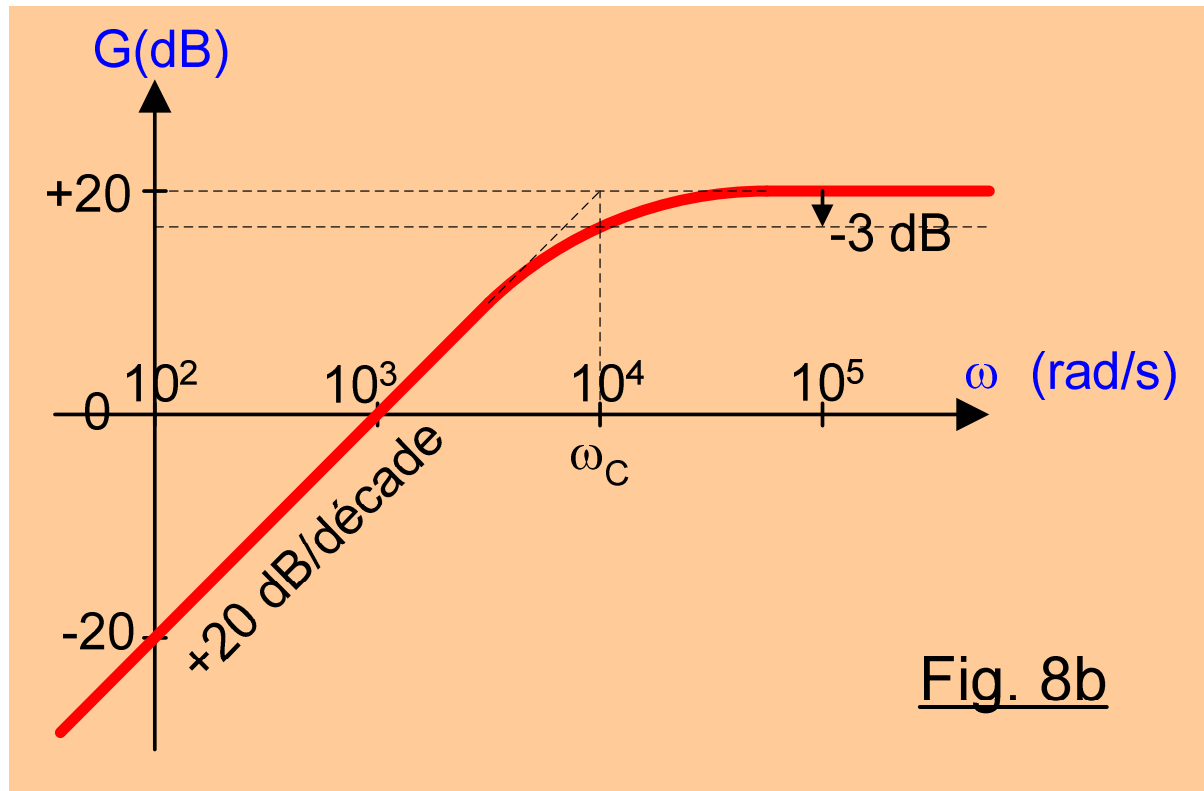

$$T_{\max} = T(\omega \rightarrow \infty) = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


A.N.  $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$  et  $R_2 = 19,8 \text{ k}\Omega$

$$T_{\max} = 10 ; G_{\max} = +20 \text{ dB}$$


## 3-2- Filtre en régime non sinusoïdal
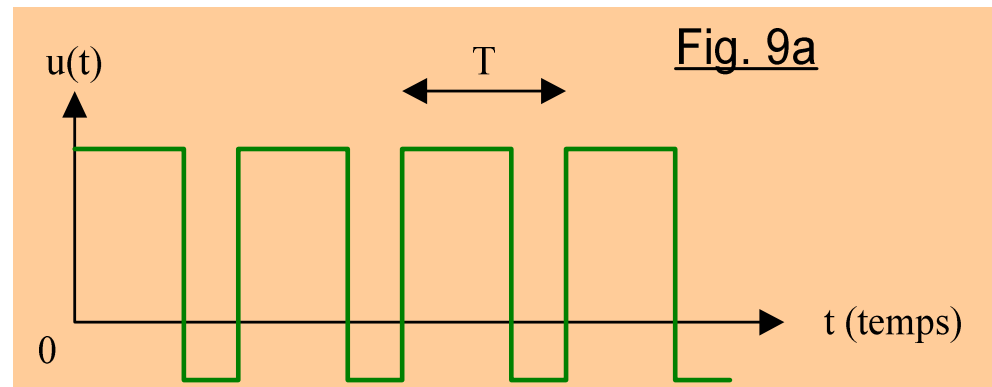
### 3-2-1- Introduction : représentation fréquentielle d'un signal

Considérons un signal périodique, par exemple une tension rectangulaire de fréquence  $F = 1/T$  :



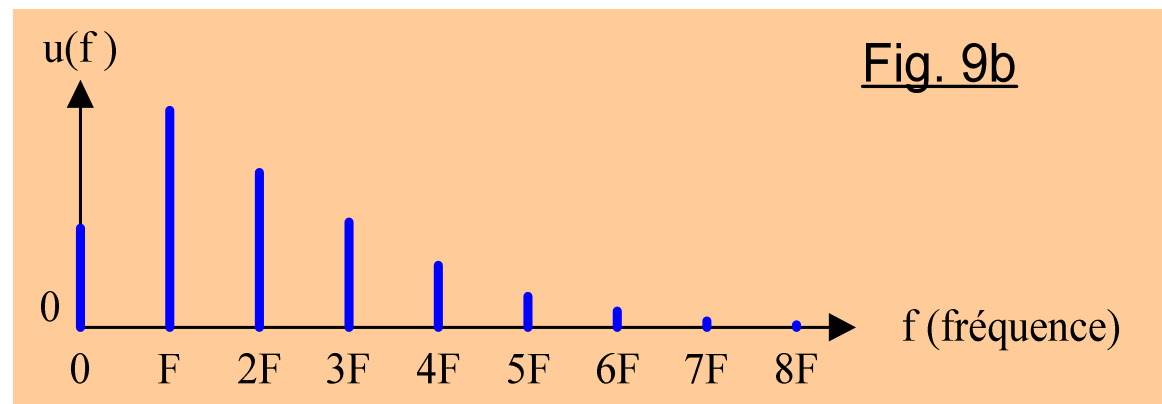La représentation fréquentielle (ou spectre de fréquence) de ce signal est :




- Théorème de Fourier

Tout signal périodique de fréquence  $F$  peut se décomposer de façon unique en la somme :


- d'une composante continue égal à la valeur moyenne
- d'une composante sinusoïdale de fréquence  $F$  appelée le *fondamental*
- de composantes sinusoïdales de fréquences **multiples** de  $F$  appelées *harmoniques*

- Signaux particuliers


- signal continu

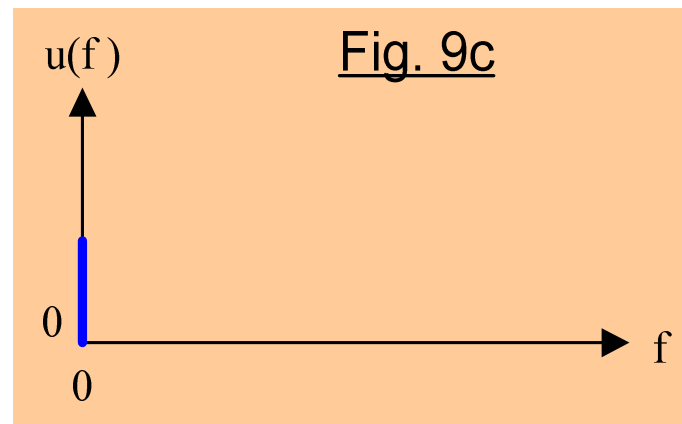

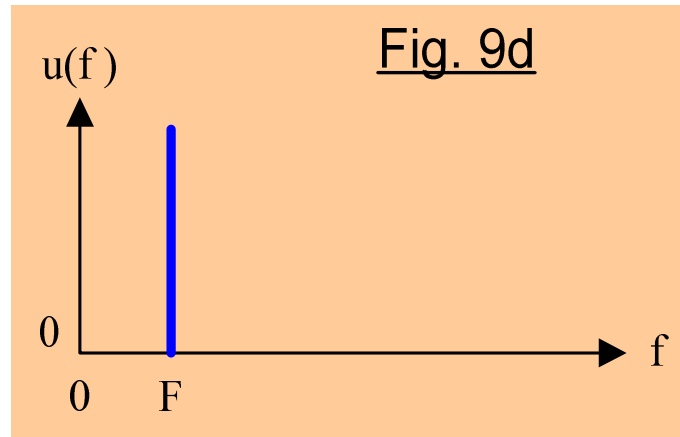- signal sinusoïdal alternatif (fréquence  $F$ )




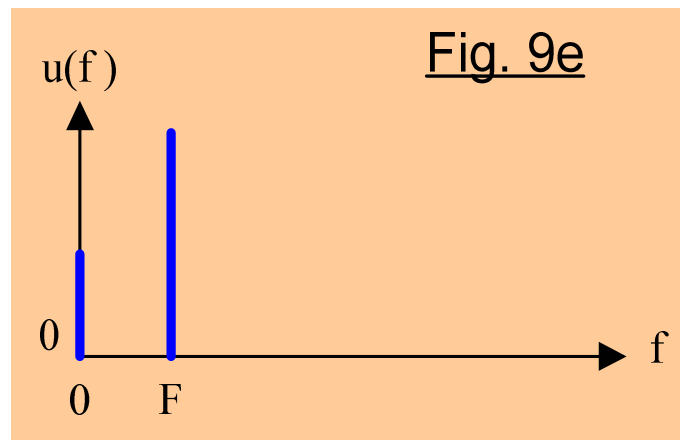
- signal sinusoïdal avec composante continue



## 3-2-2- Exemples d'application
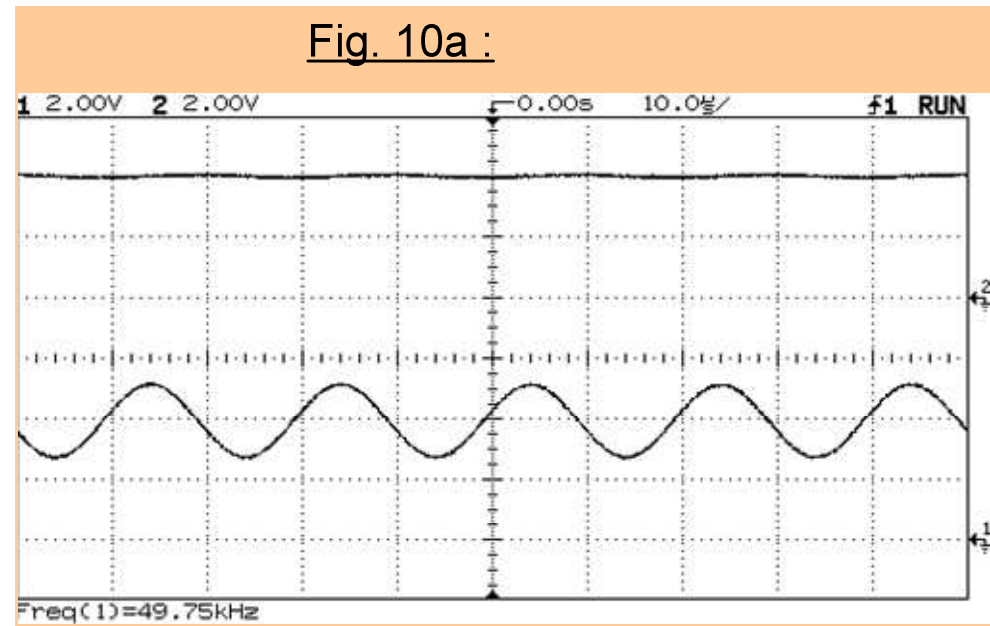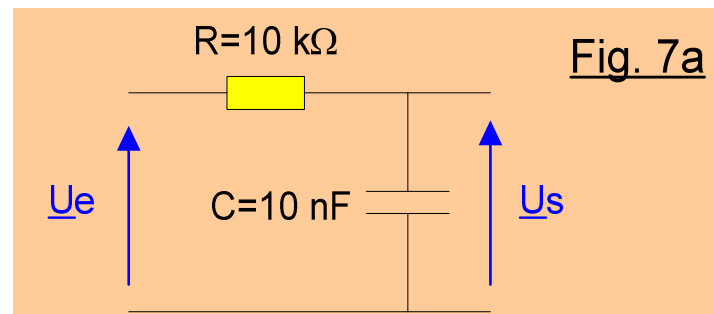
### a- Filtre DC



Un filtre DC sert à extraire la composante continue d'un signal.  
Il faut donc un filtre passe-bas de fréquence de coupure  $f_C \ll F$  :


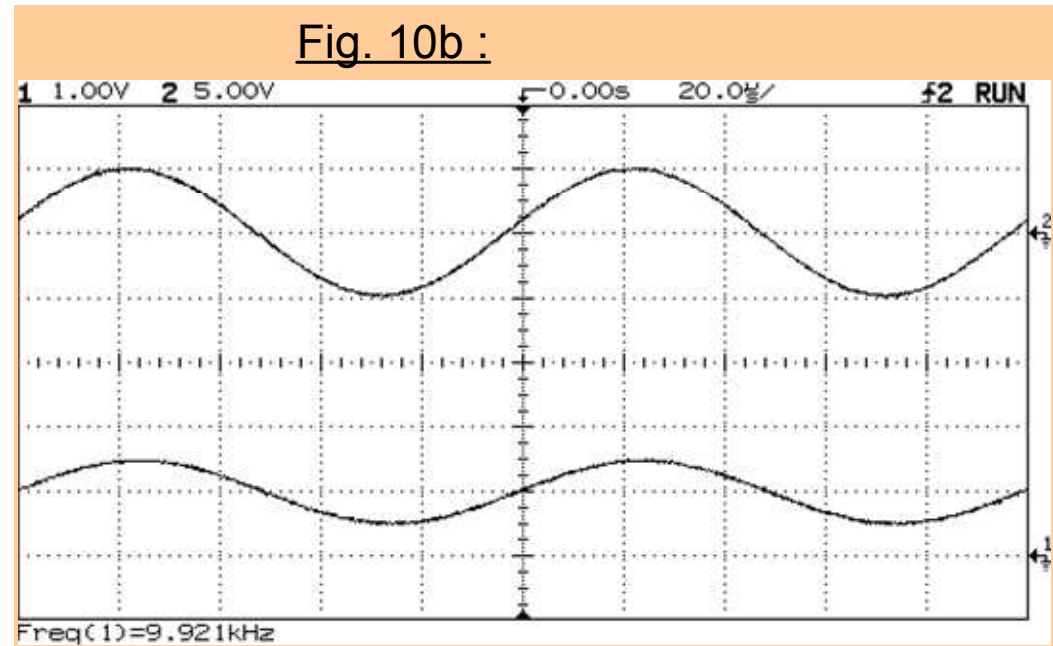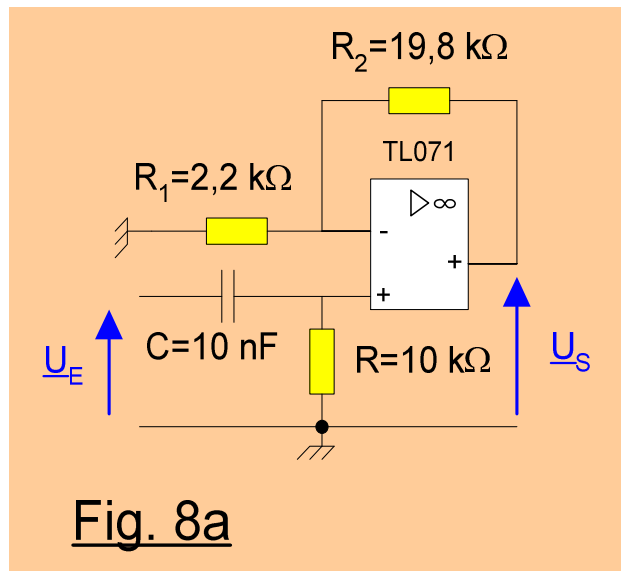
## b- Filtre AC


Le rôle d'un filtre AC est d'extraire la composante alternative d'un signal, ce qui revient à filtrer la composante continue.

On utilise un filtre passe-haut de fréquence de coupure  $f_c \ll F$  :


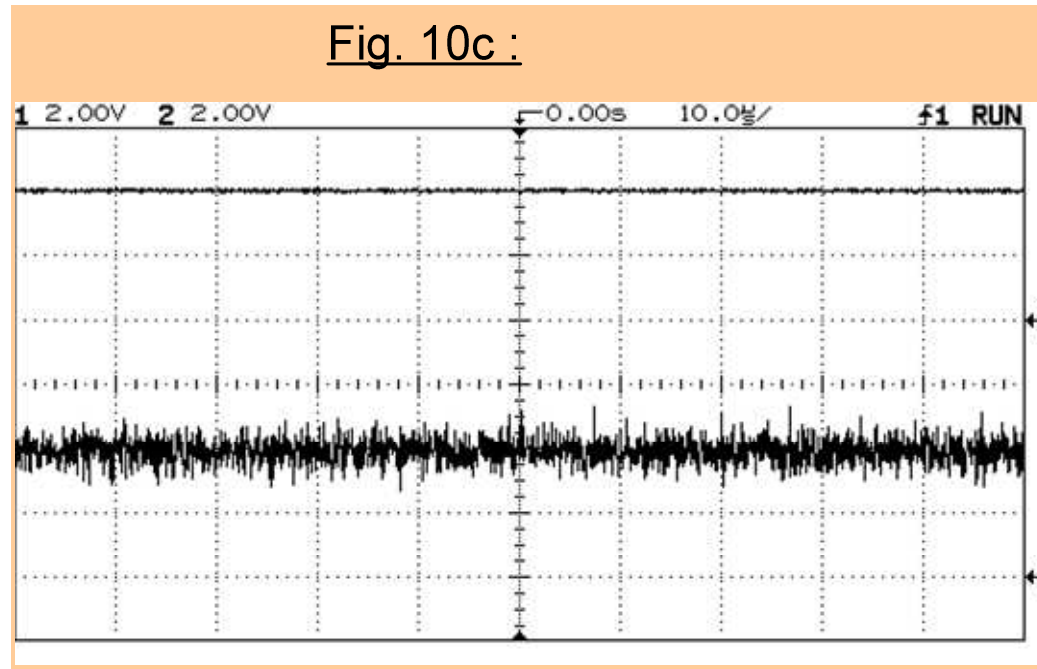
### c- Filtre « antiparasites »


Un signal continu parasite est filtré avec un filtre passe-bas :





Un signal sinusoïdal parasite est filtré avec un filtre passe-bas de fréquence de coupure  $f_c \gg F$  :

Fig. 10d :

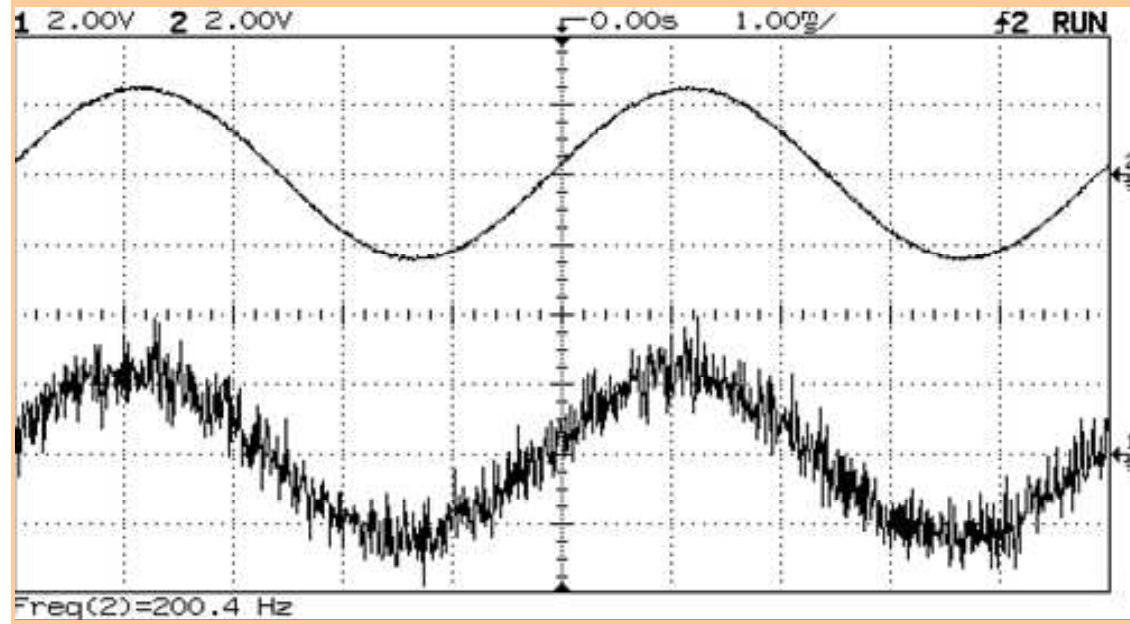

## d- Filtrage d'une carte électronique

