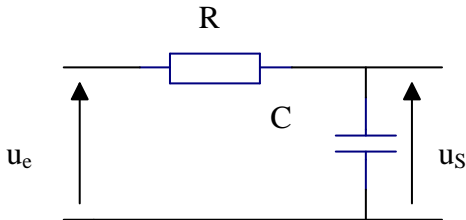


Exemples de Filtres


I. FILTRES DU 1^{er} ORDRE

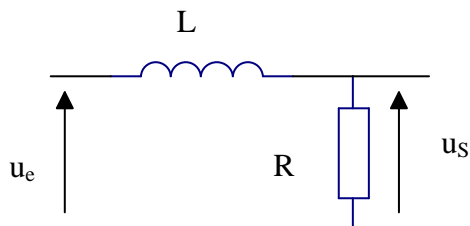1) Passe bas du 1^{er} ordre

- Passe bas passif du 1^{er} ordre:




$$\underline{T} = \frac{1}{1+jRC\omega} = \frac{T_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$



$$\underline{T} = \frac{1}{1+j\frac{L}{R}\omega} = \frac{T_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$


- Passe bas actif du 1^{er} ordre:

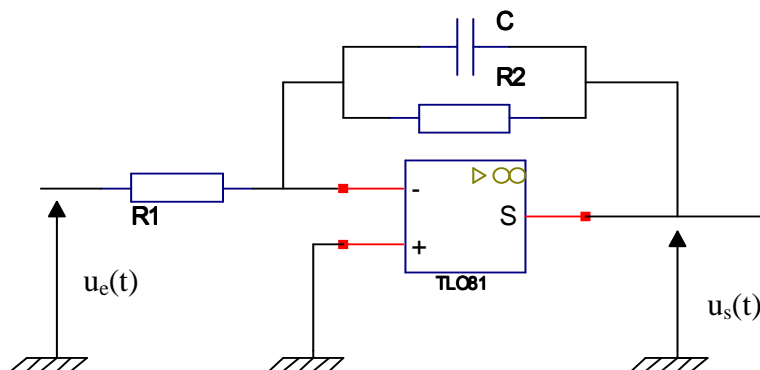


$$\underline{T} = \frac{-R_2/R_1}{1+jR_2C\omega} = \frac{T_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

2) Passe haut du 1^{er} ordre

- Passe haut passif du 1^{er} ordre :

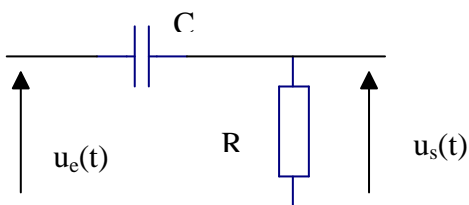

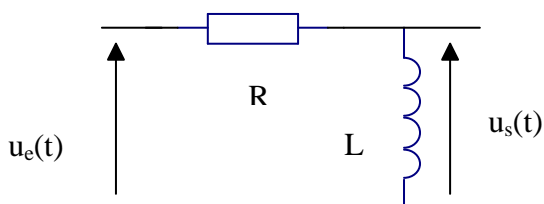
$$\underline{T} = \frac{1}{1-j\frac{1}{RC\omega}} = \frac{T_0}{1-j\frac{\omega_0}{\omega}}$$



$$\underline{T} = \frac{1}{1-j\frac{R}{L\omega}} = \frac{T_0}{1-j\frac{\omega_0}{\omega}}$$

- Passe haut actif du 1^{er} ordre :

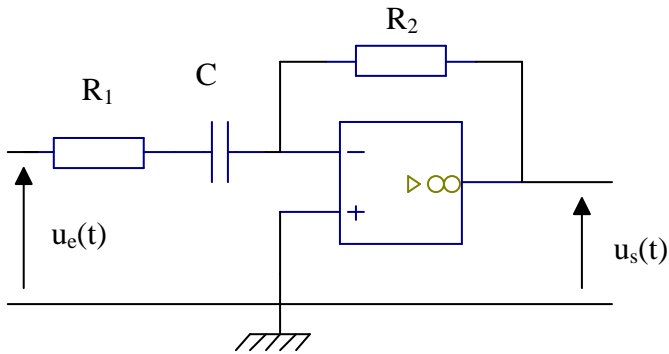


$$\underline{T} = \frac{-R_2/R_1}{1-j\frac{1}{R_1C\omega}} = \frac{T_0}{1-j\frac{\omega_0}{\omega}}$$

II. FILTRES DU 2nd ORDRE

1) Passe bas du 2nd ordre

- Passe bas passif du 2nd ordre:

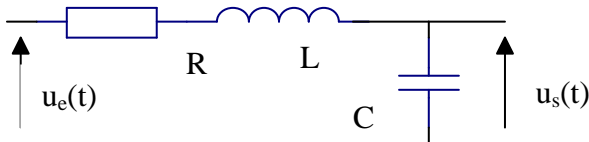


$$\underline{T} = \frac{T_0}{1+2jm\frac{\omega}{\omega_0}+\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

avec : $T_0 = 1$

$$m = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

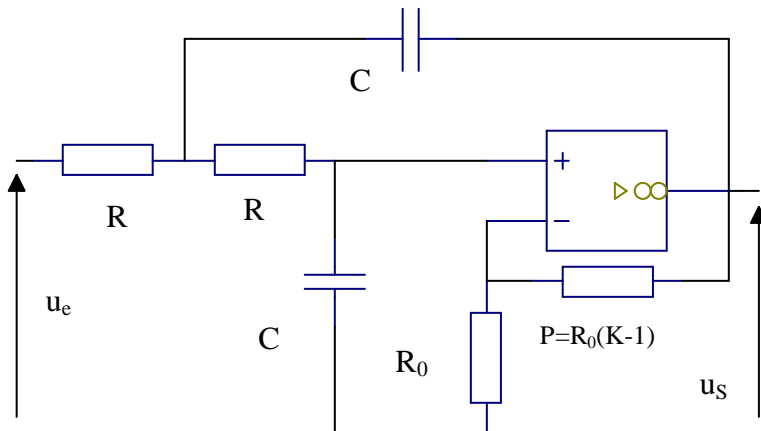- Passe bas actif du 2nd ordre: (structure Sallen – Key)



$$\underline{T} = \frac{T_0}{1+2jm\frac{\omega}{\omega_0}+\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$


avec :

$$T_0 = K$$

$$m = \frac{3-K}{2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

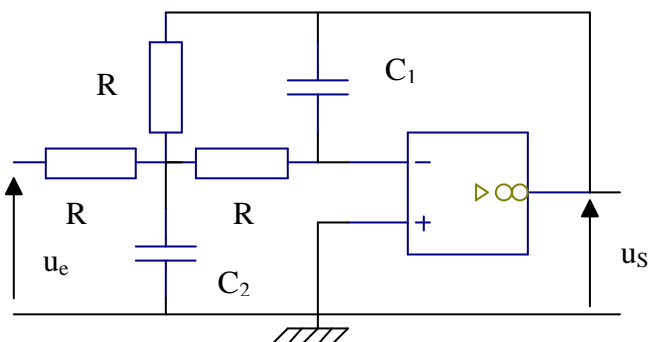- Passe bas actif du 2nd ordre: (structure de Rauch)



$$\underline{T} = \frac{T_0}{1+2jm\frac{\omega}{\omega_0}+\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

avec :

$$T_0 = -1$$


$$m = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1C_2}}$$

$$BP = 2m\omega_0$$

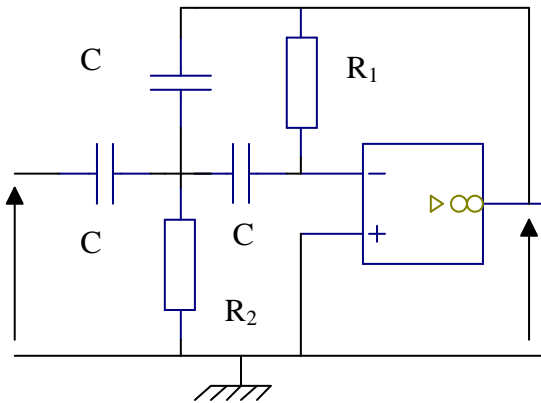2) Passe haut du 2nd ordre

- Passe haut actif du 2nd ordre: (structure de Rauch)



$$\underline{T} = \frac{T_0 (j\omega/\omega_0)^2}{1 + 2mj\omega/\omega_0 + (j\omega/\omega_0)^2}$$

avec :

$$T_0 = -1$$


$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_2 R_1}}$$

$$BP = 2m\omega_0$$

3) FILTRE PASSE BANDE

- Passe bande passif :

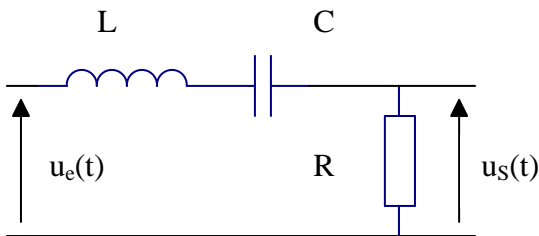

$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

avec :

$$T_0 = 1$$

$$Q_0 = \frac{1}{2m}$$

Facteur de qualité
du montage


$$m = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Coefficient
d'amortissement

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Pulsation propre du
montage

- Passe bande passif de Wien :

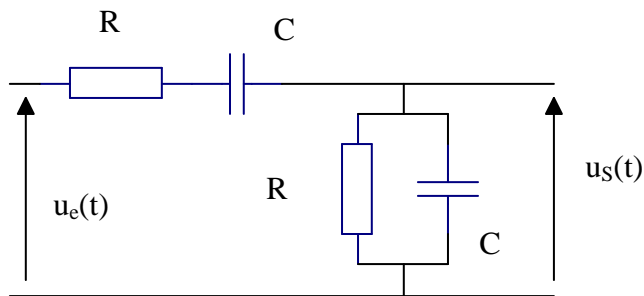

$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

avec :


$$T_0 = 1/3$$

$$Q_0 = \frac{1}{2m} = 1/3$$

$$m = 3/2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- Passe bande actif :

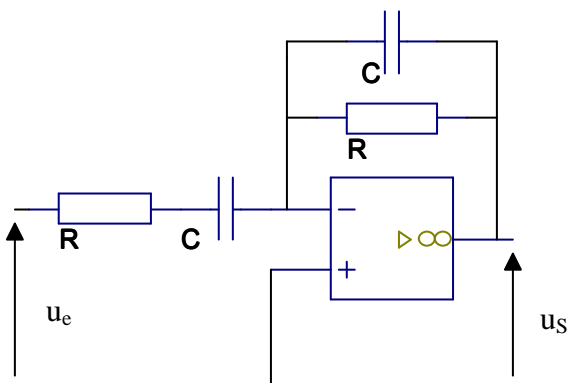

$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

avec :


$$T_0 = -1/2$$

$$Q_0 = \frac{1}{2}$$

$$m = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

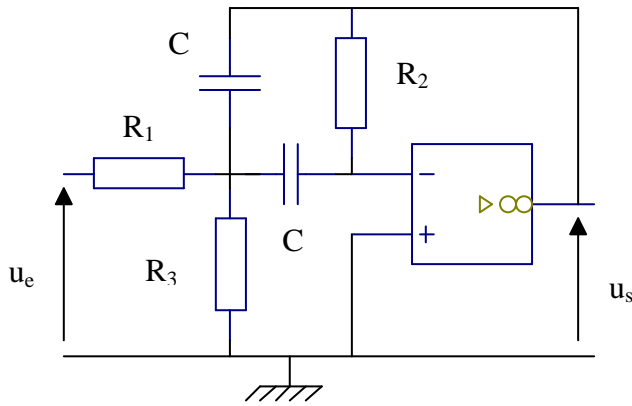- Passe bande actif : (structure de Rauch)



$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

avec :

$$T_0 = -\frac{R_2}{2R_1}$$

$$m = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad \text{ou } R = R_1/R_3$$

$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_1 R_2}}$$

$$BP = 2m\omega_0$$

FORMES NORMALISEES DES FONCTIONS DE TRANSFERT DES FILTRES

Expression de la transmittance \underline{T} \underline{T} est un nombre complexe Défini par : $[\underline{T} , \text{Arg}(\underline{T})]$	Type de Filtre	Pulsation particulières La pulsation de coupure est la pulsation pour laquelle on a : $ \underline{T} = \underline{T}_0 /\sqrt{2}$
$\underline{T} = \dots\dots\dots = \frac{T_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$	Passe bas 1 ^{er} ordre	ω_0 est la pulsation de coupure f_0 est la fréquence de coupure T_0 est un nombre réel La bande passante est $[0, f_0]$
$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + 2jm\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$	Passe bas 2 nd ordre	m est le coefficient d'amortissement
$\underline{T} = \dots\dots\dots = T_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$	Passe haut 1 ^{er} ordre	ω_0 est la pulsation de coupure f_0 est la fréquence de coupure T_0 est un nombre réel La bande passante est $[f_0, \infty]$
$\underline{T} = \frac{T_0 \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2jm\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$	Passe haut 2 nd ordre	m est le coefficient d'amortissement
$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$ <p>Ou</p> $\underline{T} = \frac{T_0}{1 + 2jm\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$	Passe bande du 2 nd ordre $Q_0 = \frac{1}{2m}$ $BP = 2m\omega_0$	ω_0 est la pulsation centrale f_0 est la fréquence centrale : $f_0 = \omega_0/2\pi$ m est le coefficient d'amortissement Q_0 est le facteur de qualité du filtre. On définit la bande passante en fréquence par $\Delta f = f_H - f_B = f_0 / Q_0$ f_H : fréquence de coupure haute f_B : fréquence de coupure basse

